

# *CALCOLATORI*

## *Il processore*

*Giovanni Iacca*  
*[giovanni.iacca@unitn.it](mailto:giovanni.iacca@unitn.it)*

*Lezione basata su materiale preparato  
dai Prof. Luigi Palopoli e Marco Roveri*



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO

---

**Dipartimento di Ingegneria  
e Scienza dell'Informazione**

# Obiettivi

- In questa serie di lezioni cercheremo di capire come è strutturato un processore
- Le informazioni che vedremo si integrano con quanto visto sulle reti logiche
- Facciamo riferimento ad un insieme di istruzioni RISC-V ridotto
  - ISTRUZIONI DI ACCESSO ALLA MEMORIA
    - ✓ `ld, sd`
  - ISTRUZIONI MATEMATICHE E LOGICHE
    - ✓ `add, sub, and, or`
  - ISTRUZIONI DI SALTO
    - ✓ `beq`
- Le altre istruzioni si implementano con tecniche simili

# Panoramica generale


- Nell'esecuzione delle istruzioni, per come è progettata l'ISA, vi sono molti tratti comuni
- Le prime due fasi, *per ogni istruzione*, sono
  - Prelievo dell'istruzione dalla memoria
  - Lettura del valore di uno o più registri operandi che vengono estratti direttamente dai campi dell'istruzione
- I passi successivi dipendono dalla specifica istruzione ma, fortunatamente, sono molto simili per ciascuna delle tre classi individuate

# Passi per ciascuna classe

- Tutti i tipi di istruzioni considerate usano la ALU (unità logico aritmetica) dopo aver letto gli operandi
  - Le istruzioni di accesso alla memoria per calcolare l'indirizzo
  - Le istruzioni aritmetico/logiche per eseguire quanto previsto dall'istruzione
  - I salti condizionati per effettuare il confronto
- Dopo l'uso della ALU il comportamento differisce per le tre classi
  - Le istruzioni di accesso alla memoria richiedono o salvano il dato in memoria
  - Le istruzioni aritmetiche/logiche memorizzano il risultato nel registro target
  - Le istruzioni di salto condizionato cambiano il valore del registro PC secondo l'esito del confronto
 
# Schema di base

- Di seguito illustriamo la struttura di base della parte operativa (o datapath) per le varie istruzioni



# Pezzi mancanti



- La figura precedente è incompleta e crea l'impressione che ci sia un flusso continuo di dati
- In realtà ci sono punti in cui i dati arrivano da diverse sorgenti e bisogna sceglierne una (punto di decisione)
- E' il caso per esempio dell'incremento del PC
  - Nel caso "normale" il suo valore proviene da un circuito addizionatore (che lo fa puntare alla word successiva a quella appena letta)
  - Nel caso di salto il nuovo indirizzo viene calcolato a partire dall'offset contenuto nel campo dell'istruzione

# Pezzi mancanti

- Altro esempio
  - Il secondo operando della ALU può provenire dal banco registri (per istruzioni di tipo **R**) o dal codice dell'istruzione stessa (per istruzioni di tipo **I**)
- Per selezionare quale delle due opzioni scegliere viene impiegato un particolare rete combinatoria (multiplexer) che funge da selettore dei dati
  
# Il multiplexer

- Come abbiamo già visto, il multiplexer ha due (o più) ingressi dati, e un ingresso di controllo
- Sulla base dell'ingresso di controllo si decide quale degli input debba finire in output






# Ulteriori pezzi mancanti

- Le linee di controllo dei multiplexer vengono impostate sulla base del tipo di istruzioni
- I vari blocchi funzionali hanno ulteriori ingressi di controllo
  - La ALU ha diversi ingressi per decidere quale operazione effettuare
  - Il banco registri ha degli ingressi per decidere se scrivere o meno in un registro
  - La memoria dati ha degli ingressi per decidere se vogliamo effettuare letture o scritture
- Per decidere come impiegare i vari ingressi di controllo abbiamo bisogno di un'unità che funga da “direttore d'orchestra”
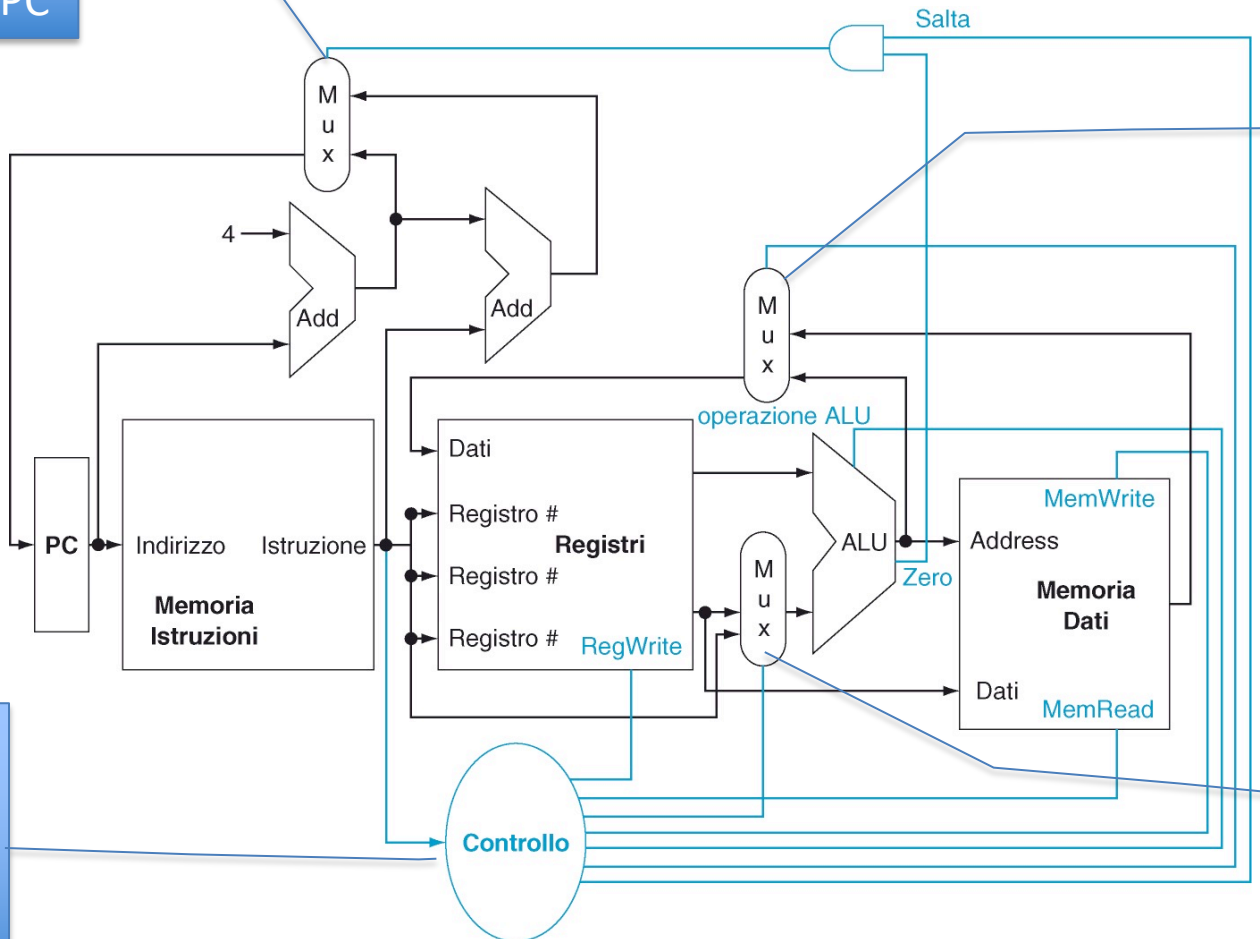
# Una figura più completa

Mux per decidere come aggiornare il PC

Nel registro target memorizziamo il risultato della ALU o quello che preleviamo dalla memoria?



Unità che genera i vari segnali di controllo

Secondo operando registro o immediato?

# Informazioni di base


- **ASSUNZIONE SEMPLIFICATIVA:**
  - Il processore lavora sincronizzandosi con i cicli di clock
  - Per il momento facciamo l'assunzione semplificativa che tutte le istruzioni si svolgano in un singolo ciclo di clock (lungo abbastanza)
- Prima di entrare nella descrizione dei vari componenti ricordiamo velocemente alcuni concetti di reti logiche

# Reti logiche

- Definiamo *rete logica combinatoria* un circuito composto di porte logiche che produce un output che è una funzione (statica) dell'input
  - Esempio: il multiplexer visto prima
- Vi sono inoltre elementi che chiamiamo «di stato»:
  - In sostanza se a un certo punto salviamo il valore degli elementi di stato e poi lo ricarichiamo, il computer riparte esattamente da dove si era interrotto
  - Nel nostro caso elementi di stato sono: registri, memoria dati, memoria istruzioni
- Gli elementi di stato sono detti *sequenziali* perché l'uscita a un ingresso dipende dalla storia (sequenza) degli ingressi precedenti
- Gli elementi di stato hanno (almeno) due ingressi:
  - Il valore da immettere nello stato
  - Un clock con cui sincronizzare le transizioni di stato
 
# Flip-Flop

- Come abbiamo già visto, l'elemento base per memorizzare un bit è un circuito sequenziale chiamato *flip-flop D-latch*




- I registri possono essere ottenuti come array di latch (o in altri modi simili)
- Terminologia
  - Asserito: segnale logico a livello alto
  - Non Asserito: segnale logico a livello basso

# Temporizzazione

- La metodologia di temporizzazione ci dice quando i segnali possono essere letti o scritti in relazione al clock
- E' importante stabilire una temporizzazione
  - Se leggo e scrivo su registro, devo sapere se il dato che leggo è quello precedente o successivo alla scrittura
- La tecnica di temporizzazione più usata è quella sensibile ai fronti
  - Il dato viene memorizzato in corrispondenza della salita o della discesa del fronte di clock
- I dati presi dagli elementi di stato sono relativi al ciclo precedente

# Esempio

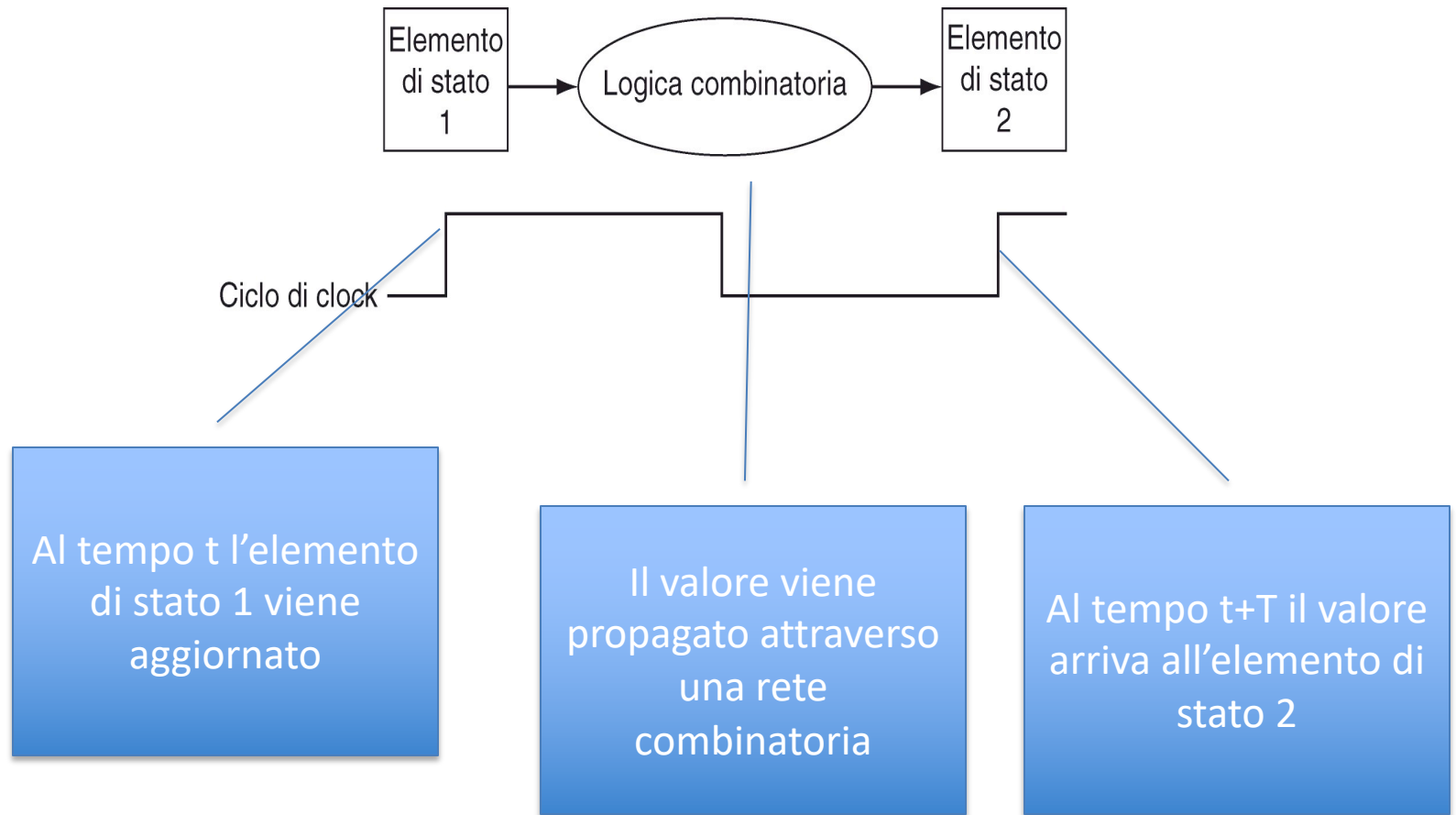


# Considerazioni

- Il tempo di clock  $T$  deve essere scelto in modo da dare tempo ai dati di attraversare la rete combinatoria
- Nel caso del RISC-V a 64 bit quasi tutti gli elementi di stato e combinatori hanno ingressi ed uscite a 64 bit
- La metodologia di memorizzazione sensibile ai clock permette di realizzare interconnessioni che, a prima vista, creerebbero dei cicli di retroazione che renderebbero imprevedibile l'evoluzione del sistema



# Esempio


- Consideriamo un caso come questo:

 

- Se non avessimo temporizzazioni precise dovremmo scrivere (qualcosa di indecidibile):
$$s = f(s)$$
- Grazie alla temporizzazione sensibile al clock abbiamo:
$$s(t+T) = f(s(t))$$
che invece produce un'evoluzione ben determinata

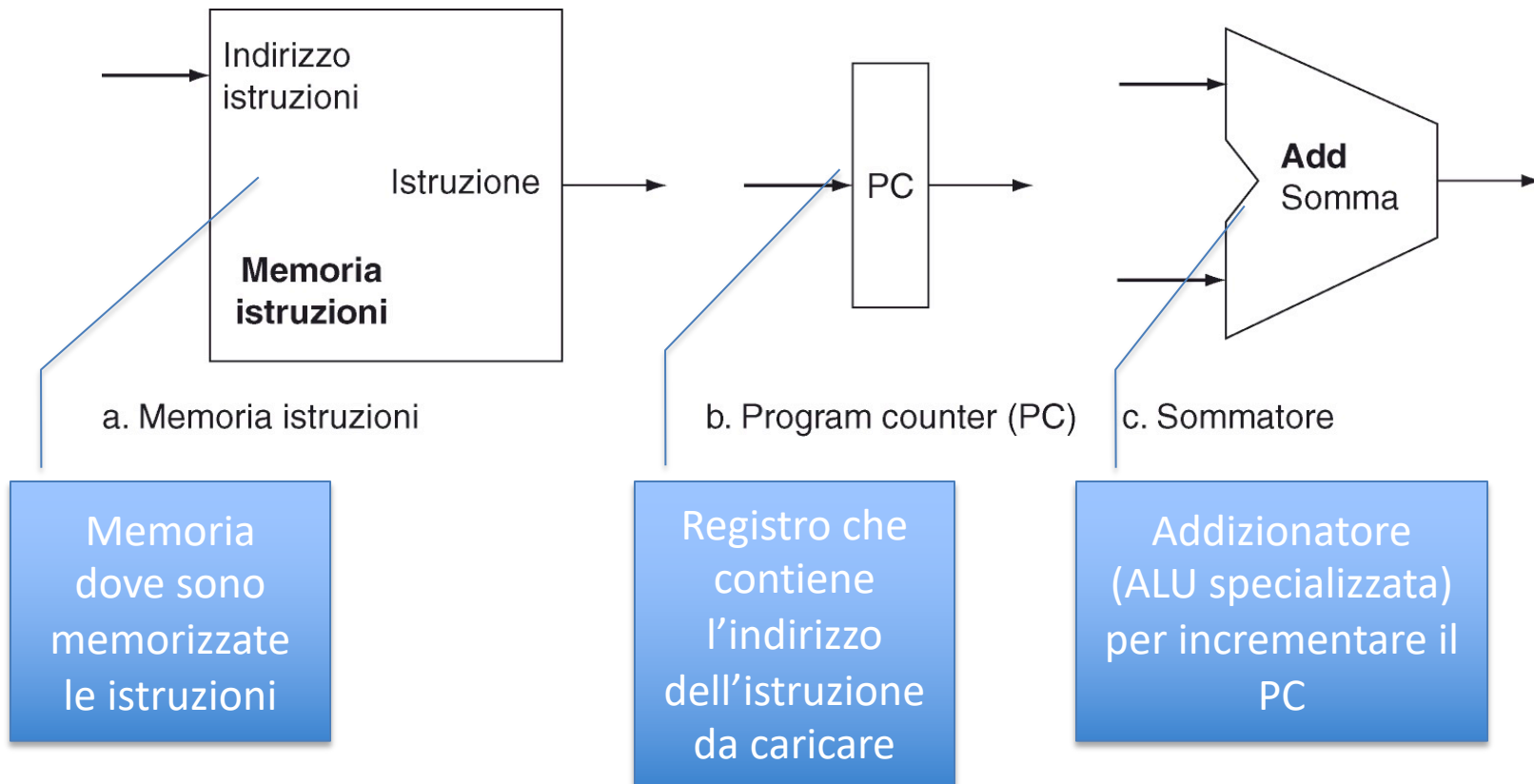
# Realizzazione del datapath

- Passiamo ora in rassegna le varie componenti che ci servono per la realizzazione del datapath


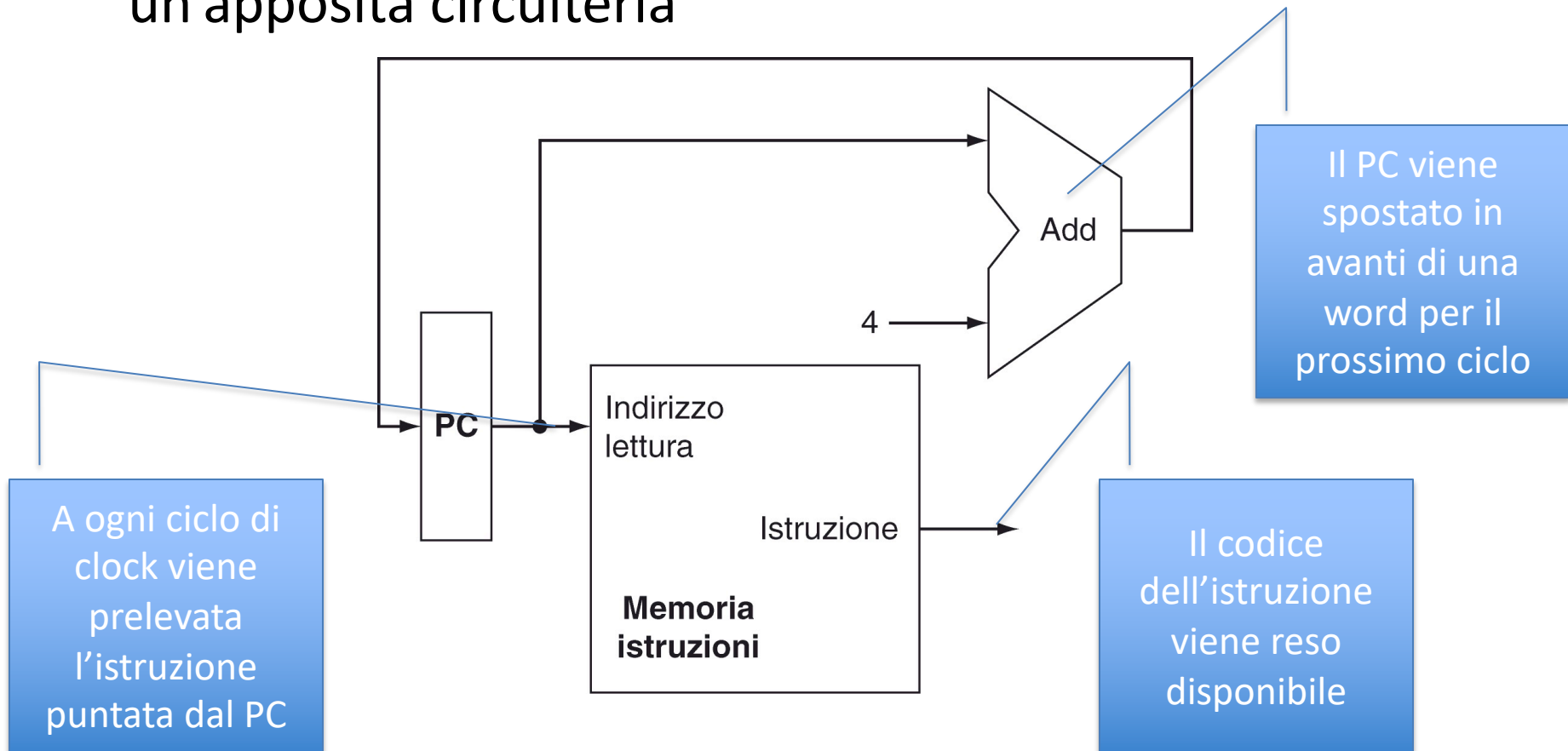
# Prelievo dell'istruzione

- Usando gli elementi che abbiamo visto possiamo mostrare come effettuare il prelievo dell'istruzione con un'apposita circuiteria




# Istruzioni di tipo R

- Cominciamo dal vedere come vengono eseguite le istruzioni di tipo R
- Abbiamo visto che si tratta di istruzioni aritmetiche/logiche che operano tra registri e producono un risultato che viene memorizzato in un registro
- Esempio:


*add x5, x6, x7*

 - Come noto, il codice binario corrispondente ha la forma:



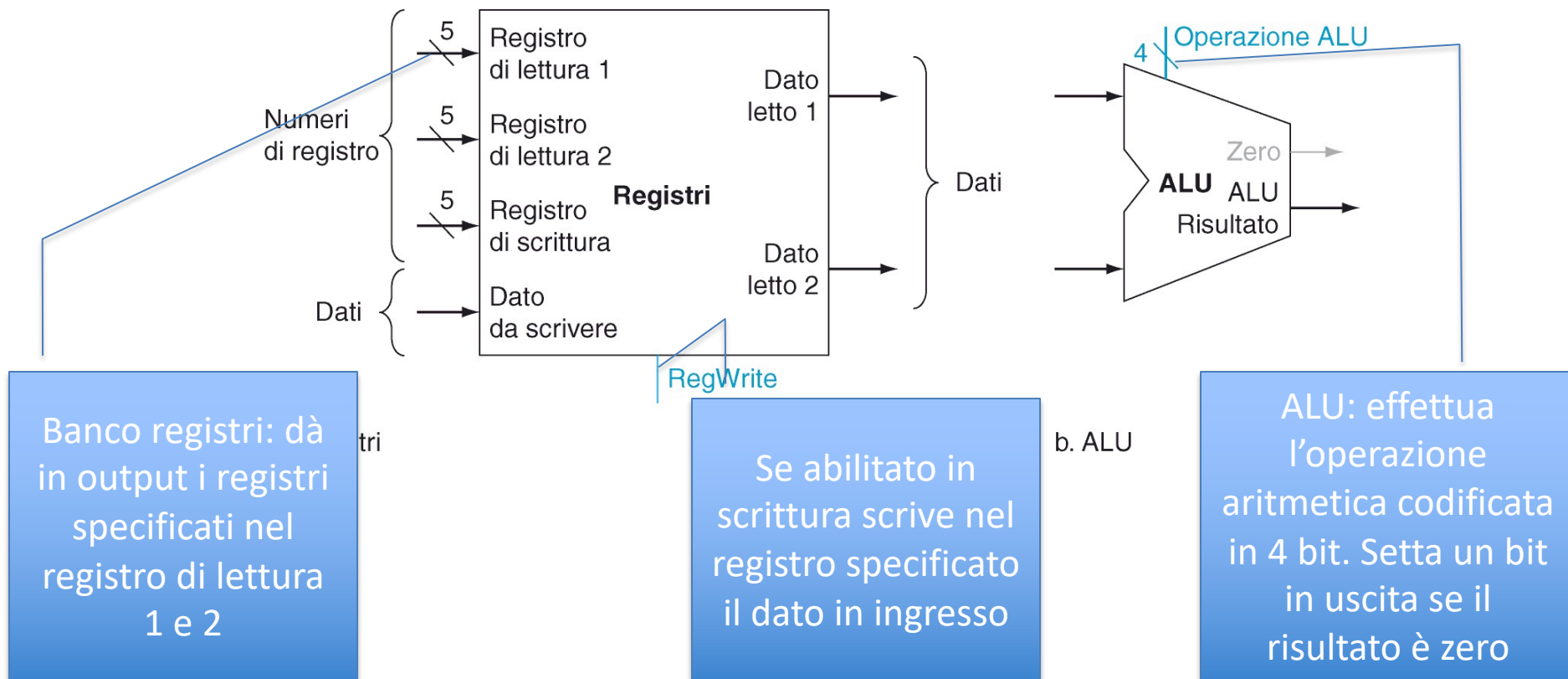
# Blocchi funzionali richiesti

- Per effettuare questi calcoli ho bisogno di due ulteriori blocchi funzionali.


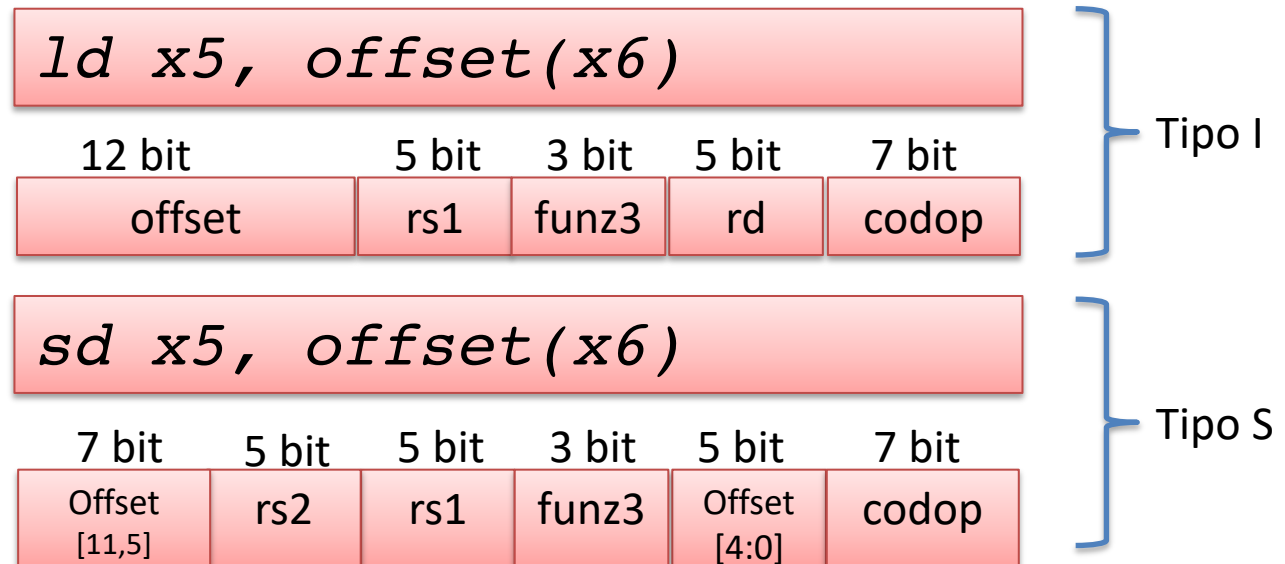
# Istruzioni load/store

- Consideriamo ora anche le istruzioni load (ld) e store (sd)
- Forma generale




- Per entrambe si deve calcolare un indirizzo di memoria dato dalla somma di *x6* con l'offset
- Per entrambe occorre leggere dal register file
- Quindi per eseguire queste istruzioni ci servono ancora la ALU e il register file

 
# Istruzioni load/store

- Notare che l'offset viene memorizzato in un campo a 12 bit che occorrerà estendere a 64 bit (replicando per 42 volte il bit di segno)
- In aggiunta alle componenti che abbiamo visto prima occorre un'unità di memoria dati dove memorizzare eventualmente con *sd* (o da cui leggere con *ld*)

A differenza della memoria istruzioni questa può essere usata in lettura e scrittura. Quindi ho bisogno di comandi appositi.



a. Unità di memoria dati

 

b. Unità di estensione del segno

# Salto condizionato

- L'istruzione di salto condizionato ha la forma



- Anche in questo caso bisogna sommare all'attuale PC l'offset a 12 bit (dopo averlo esteso a 64 bit con segno) che consente di fare salti da  $-2^{12}$  a  $2^{12}$ .
- Due note:
  - L'architettura dell'insieme delle istruzioni specifica che l'indirizzo di base per il calcolo dell'indirizzo di salto è quello dell'istruzione di salto stessa.
  - L'architettura stabilisce che il campo offset sia spostato di 1 bit a sinistra per fare sì che l'offset codifichi lo spiazzamento in numero di mezze parole (aumentando lo spazio di indirizzamento dell'offset di un fattore 2 rispetto a codifica dello spiazzamento in byte).
  - La ragione per lo shift di uno (anziché di due) è dovuta alla presenza non documentata sul libro di istruzioni compresse a 16 bit per alcuni processori RISC-V.



# Salto condizionato

- Nell'esecuzione della *beq* occorre anche un meccanismo in base al quale decidere se aggiornare il PC a  $PC + 4$  o a  $PC + \text{offset}$

